 


编程题1

\$monitor监视：

```
# Time = 0, A = 1001, B = 1010, op = 000, Result = 0011, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 10, A = 1001, B = 1010, op = 001, Result = 1111, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 20, A = 1001, B = 1010, op = 010, Result = 0001, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 30, A = 1001, B = 1010, op = 011, Result = 1001, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 40, A = 1001, B = 1010, op = 100, Result = 1010, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 50, A = 1001, B = 1010, op = 101, Result = 1000, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 60, A = 1001, B = 1010, op = 110, Result = 1011, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 70, A = 1001, B = 1010, op = 111, Result = 0011, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 80, A = 0011, B = 1111, op = 000, Result = 0010, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 90, A = 0011, B = 1111, op = 001, Result = 0100, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 100, A = 0011, B = 1111, op = 010, Result = 1100, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 110, A = 0011, B = 1111, op = 011, Result = 0011, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 120, A = 0011, B = 1111, op = 100, Result = 1111, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 130, A = 0011, B = 1111, op = 101, Result = 0011, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 140, A = 0011, B = 1111, op = 110, Result = 1111, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 150, A = 0011, B = 1111, op = 111, Result = 1100, Cout = 1, Overflow = 0, Zero = 0
# Time = 160, A = 1100, B = 1000, op = 000, Result = 0100, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 170, A = 1100, B = 1000, op = 001, Result = 0100, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 180, A = 1100, B = 1000, op = 010, Result = 1100, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 190, A = 1100, B = 1000, op = 011, Result = 1100, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 200, A = 1100, B = 1000, op = 100, Result = 1000, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 210, A = 1100, B = 1000, op = 101, Result = 1000, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 220, A = 1100, B = 1000, op = 110, Result = 1100, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
# Time = 230, A = 1100, B = 1000, op = 111, Result = 0100, Cout = 1, Overflow = 1, Zero = 0
```

波形图：



真值表：

A[3:0]	B[3:0]	cout	overflow	sum[3:0]
0111	0001	0	0	1000
0111	0111	1	0	1110
1000	1000	1	0	0000
0111	1001	0	0	0000

A[3:0]	B[3:0]	cout	overflow	sum[3:0]
0001	1111	0	1	0000
1000	1000	1	1	0000
1000	0001	0	0	1001
0001	0001	0	0	0010

逻辑方程：

$$cout = carry, \{carry, sum\} = A + B;$$

$$overflow = (\overline{A[3]} \cdot \overline{B[3]} \cdot sum[3]) + (A[3] \cdot B[3] \cdot \overline{sum[3]})$$

代码：

ALU.v

```
1 module ALU(output [3:0] out, output cout, output overflow, output zero,
2             input [3:0] A, B,
3             input [2:0] op);
4
5     // 内部连线用于计算和、进位和相等性
6     wire [3:0] sum;
7     wire carry;
8     wire equal;
9
10    // 输出零标志指示结果是否为零
11    // 当输出的所有位都为零时，该标志为真
12    assign zero = (out == 4'b0000);
13
14    // 输出进位标志直接赋值为进位
15    assign cout = carry;
16
17    // 根据加法或减法的结果计算溢出标志
18    // 如果两个操作数都是正数且结果为负数，
19    // 或者两个操作数都是负数且结果为正数，则会发生溢出
20    assign overflow = ~A[3] & ~B[3] & sum[3] | A[3] & B[3] & ~sum[3];
21
22    // 输出 out[3:0] 根据操作码（op）确定
23    // 每个操作根据 op 的值分配到相应的输出
24    // A + B
25    // A - B
26    // B - A
27    // 传递 A
28    // 传递 B
29    // A AND B
30    // A OR B
31    // A XOR B
32    assign out[3:0] = (op == 3'b000) ? A + B :
33                      (op == 3'b001) ? A - B :
34                      (op == 3'b010) ? B - A :
35                      (op == 3'b011) ? A :
```

```

36         (op == 3'b100) ? B :
37         (op == 3'b101) ? (A & B) :
38         (op == 3'b110) ? (A | B) :
39             (A ^ B);
40
41     // 计算溢出标志所需的和和进位
42     assign {carry, sum} = A + B;
43
44 endmodule

```

ALUTestbench.v

```

1  module ALUTestbench;
2
3      reg [3:0] A, B; // 声明两个4位宽的输入寄存器 A 和 B
4      reg [2:0] op; // 声明一个3位宽的操作码寄存器 op
5      reg [3:0] counter; // 声明一个用于循环的计数器
6
7      wire [3:0] out; // 输出结果 (4位)
8      wire cout, overflow, zero; // 声明进位输出、溢出和零标志信号
9
10     // 实例化ALU模块
11     ALU alu(out, cout, overflow, zero, A, B, op);
12
13     // 测试过程
14     initial begin
15         // 打印头部, 包括时间、输入和输出
16         $monitor("Time = %0t, A = %b, B = %b, op = %b, Result = %b, Cout = %b, overflow = %b, Zero = %b", $time, A, B, op, out, cout, overflow, zero);
17
18         // 测试案例 1: A=1001, B=1010
19         A = 4'b1001; B = 4'b1010;
20         op = 3'b000; // 初始化操作码
21         counter = 4'b0000; // 初始化计数器
22         for (counter = 4'b0000; counter < 4'b1000; counter = counter + 1)
23             begin
24                 op = counter[2:0]; // 设置操作码, 只取counter的低三位
25                 #10; // 仿真时钟周期
26             end
27
28         // 测试案例 2: A=0011, B=1111
29         A = 4'b0011; B = 4'b1111;
30         op = 3'b000; // 重置操作码
31         counter = 4'b0000; // 初始化计数器
32         for (counter = 4'b0000; counter < 4'b1000; counter = counter + 1)
33             begin
34                 op = counter[2:0]; // 设置操作码, 只取counter的低三位
35                 #10; // 仿真时钟周期
36             end
37
38         // 测试案例 3: A=1100, B=1000
39         A = 4'b1100; B = 4'b1000;
40         op = 3'b000; // 重置操作码
41         counter = 4'b0000; // 初始化计数器

```

```
40     for (counter = 4'b0000; counter < 4'b1000; counter = counter + 1)
41     begin
42         op = counter[2:0]; // 设置操作码，只取counter的低三位
43         #10; // 仿真时钟周期
44     end
45     // 所有测试案例结束完成后暂停仿真
46     $stop;
47 end
48
49 endmodule
```